

# AMPLIFICATOR DE SEMNAL

**Groza Gabriel**

# *Cuprins*

<b>Introducere</b>	<b>3</b>
<b>Prezentare Proiect (Schema) + Calcule</b>	<b>4</b>
<b>Analiza in timp</b>	<b>7</b>
<b>Analiza Fourier</b>	<b>8</b>
<b>Analiza in frecventa</b>	<b>9</b>
<b>Analiza Monte Carlo</b>	<b>10</b>

## Introducere:

Amplificatorul este un circuit (bloc funcțional) care realizează creșterea puterii semnalului, păstrând informația din semnalul original. Creșterea puterii semnalului se face pe seama energiei absorbite de la sursa de alimentare. În general, la amplificarea unui semnal se dorește ca acesta să nu se modifice ca și formă, de unde rezultă că amplificatorul trebuie să lucreze liniar. Există totuși situații în care amplificatorul lucrează liniar, dar forma semnalului este afectată de distorsiunile de amplitudine sau de fază. Un caz de acest gen se întâlnește în domeniul circuitelor de impulsuri, unde forma semnalului poate fi ușor afectată, fără a se pierde informația.


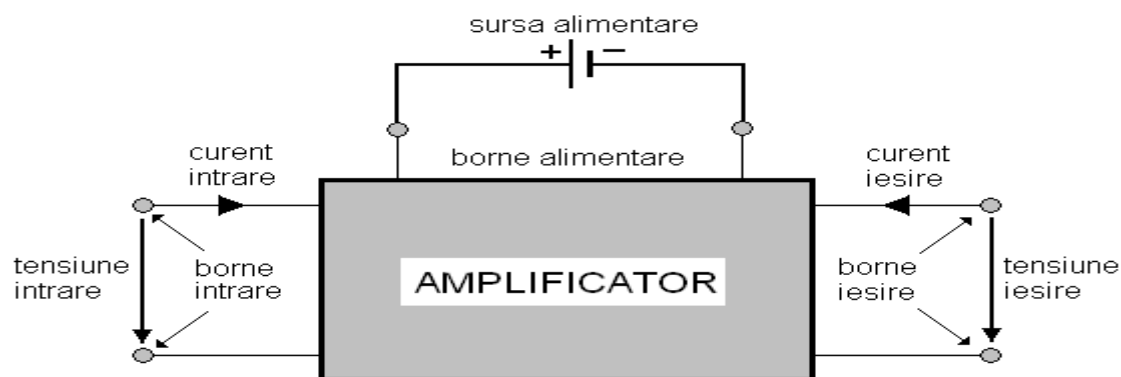


Figura 1. Schema de principiu a unui amplificator.

### Datele proiectului:

$A_{in}=25\text{mV}$ ; Banda:[400Hz -10kHz];  $R_{out}=12\Omega$ ;  $A_{out}=48\text{V}$ ;

## Prezentare Proiect(Schema)+Calculule:

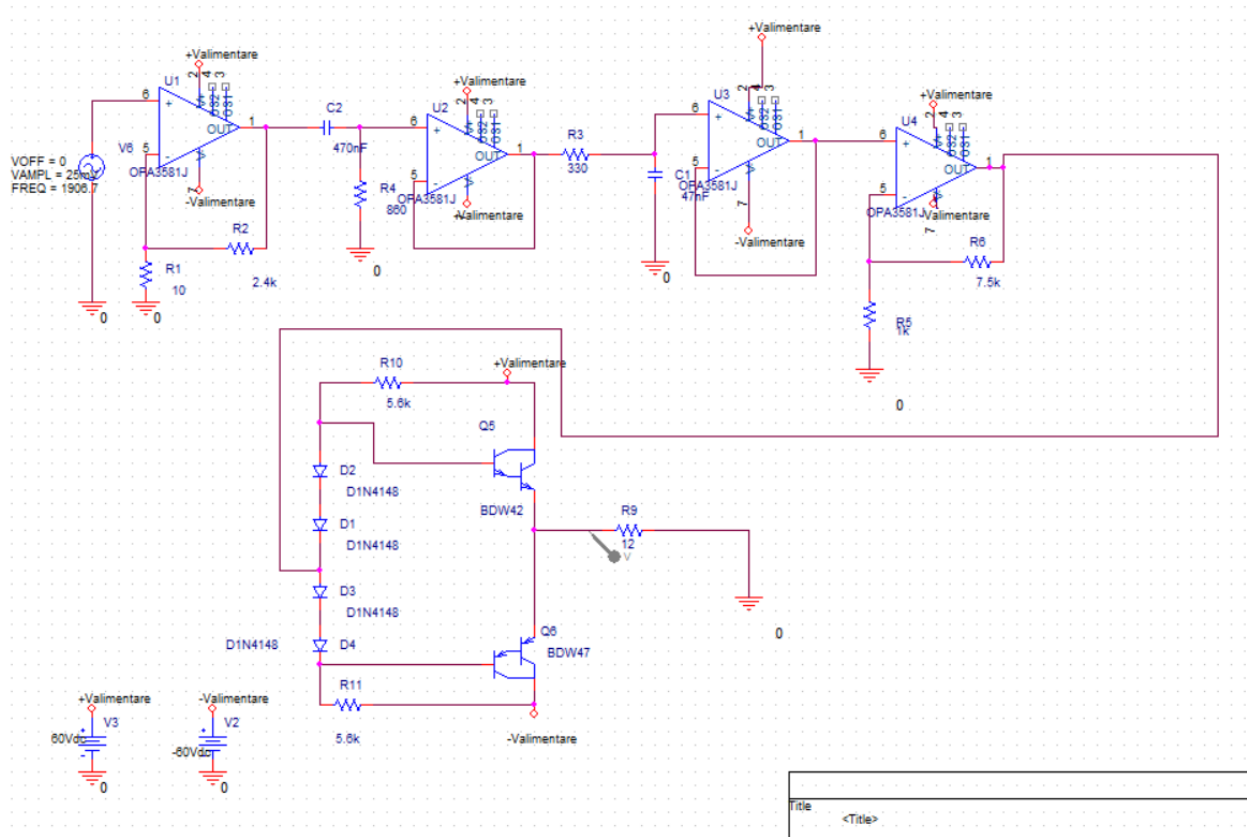

**Primul pas:** se calculeaza amplificarea:  $A = \frac{A_{out}}{A_{in}} = \frac{48V}{25mV} = 1920$

$$A \times B = GBW$$

$$A = \frac{5MHz}{20k} = 250 \Rightarrow A_{max} = 250$$

**Calculule pentru dimensionarea primului Ao(U1):**

$$RN \Rightarrow V^+ = V^- \Rightarrow V_{in} = \frac{R1}{R1+R2} \times V \Rightarrow \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R1+R2}{R1}$$

$$A_v = \frac{R1+R2}{R1} \Rightarrow 250 = 1 + \frac{R2}{R1} \Rightarrow 250 = 1 + \frac{R2}{R1}$$

$$R1 = 10\Omega \Rightarrow 249 \times 10 = R2 \Rightarrow R2 = 2490 \Rightarrow R2 = 2.4K\Omega$$

### Calculule pentru dimensionarea filtrului trece jos:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi R_3 C_1} \Rightarrow \frac{1}{2\pi R_3 C_1} = 10\text{kHz}$$

$$C_1 = 47\text{nF} \Rightarrow 10^9 = 47 \times 10^4 \times 2\pi \times R_3 \Rightarrow R_3 = 338.627 \Rightarrow R_3 = 330\Omega$$


### Calculule pentru dimensionarea filtrului trece sus:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi R_3 C_2} \Rightarrow \frac{1}{2\pi R_3 C_2} = 400\text{Hz}$$

$$C_2 = 470\text{nF} \Rightarrow 10^9 = 470 \times 400 \times 2\pi \times R_4 \Rightarrow R_4 = 846.568 \Rightarrow R_4 = 820\Omega$$
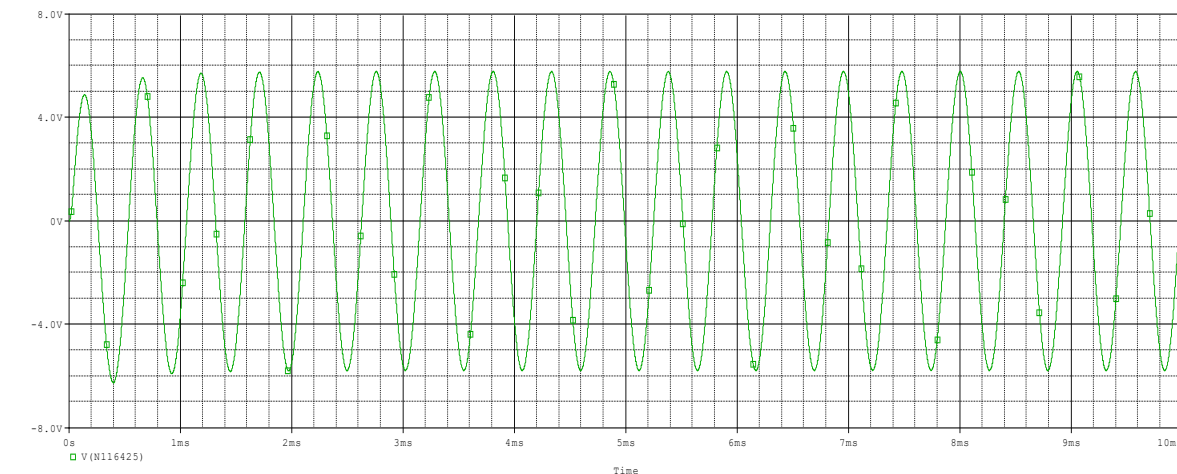
### Calculule pentru dimensionarea celui de al 4-lea Ao(U4):

Din cauza filtrului tensiunea se modifica si atunci vom avea tensiunea de 5.77V ,aceasta tensiune este dedusa punand un marker la intrarea lui U4 si masurand tensiunea cu ajutorul unui cursor .



Probe Cursor			
A1	=	2.2381m,	5.7704
A2	=	0.000,	-1.8570u
diff	=	2.2381m,	5.7704

$$V_{in} = \frac{R_5 + R_6}{R_5} \times V \Rightarrow \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R_5 + R_6}{R_5} \quad \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{48}{5.77} \Rightarrow 8.31 = 1 + \frac{R_6}{R_5} \Rightarrow R_5 = 1\text{K}\Omega \Rightarrow$$

$$7.31 \times 1000 = R_6 \Rightarrow R_6 = 7310 \Rightarrow R_6 = 7.5\text{K}\Omega$$

## Calcule pentru dimensionarea rezistentelor din etajul de amplificare:

La 10mA tensiunea este de 1V pe dioda =>  $60 - 2 \cdot 1 = 58$

Aplicam legea lui ohm:  $R = 58 / 10\text{mA} \Rightarrow R = 5.8\text{k}$

Valorile standard pentru rezistente, modelul E24 si capacitate si fisa cu specificatii pentru AO.

Standard Resistor Values (±5%)					
1.0	10	100	1.0K	10K	100K
1.1	11	110	1.1K	11K	110K
1.2	12	120	1.2K	12K	120K
1.3	13	130	1.3K	13K	130K
1.5	15	150	1.5K	15K	150K
1.6	16	160	1.6K	16K	160K
1.8	18	180	1.8K	18K	180K
2.0	20	200	2.0K	20K	200K
2.2	22	220	2.2K	22K	220K
2.4	24	240	2.4K	24K	240K
2.7	27	270	2.7K	27K	270K
3.0	30	300	3.0K	30K	300K
3.3	33	330	3.3K	33K	330K
3.6	36	360	3.6K	36K	360K
3.9	39	390	3.9K	39K	390K
4.3	43	430	4.3K	43K	430K
4.7	47	470	4.7K	47K	470K
5.1	51	510	5.1K	51K	510K
5.6	56	560	5.6K	56K	560K
6.2	62	620	6.2K	62K	620K
6.8	68	680	6.8K	68K	680K
7.5	75	750	7.5K	75K	750K
8.2	82	820	8.2K	82K	820K
9.1	91	910	9.1K	91K	910K

Standard Capacitor Values (±10%)					
10pF	100pF	1000pF	.010µF	.10µF	1.0µF
12pF	120pF	1200pF	.012µF	.12µF	1.2µF
15pF	150pF	1500pF	.015µF	.15µF	1.5µF
18pF	180pF	1800pF	.018µF	.18µF	1.8µF
22pF	220pF	2200pF	.022µF	.22µF	2.2µF
27pF	270pF	2700pF	.027µF	.27µF	2.7µF
33pF	330pF	3300pF	.033µF	.33µF	3.3µF
39pF	390pF	3900pF	.039µF	.39µF	3.9µF
47pF	470pF	4700pF	.047µF	.47µF	4.7µF
56pF	560pF	5600pF	.056µF	.56µF	5.6µF
68pF	680pF	6800pF	.068µF	.68µF	6.8µF
82pF	820pF	8200pF	.082µF	.82µF	8.2µF


## SPECIFICATIONS

ELECTRICAL			
Typical at T <sub>CASE</sub> = +25°C max unless otherwise noted.			
MODELS	3580J	3581J	3582J
POWER SUPPLY			
Voltage, ±V <sub>CC</sub>	±15VDC to ±35VDC	±32VDC to ±75VDC	±70VDC to ±150VDC
Quiescent Current, max	±10mA	±8mA	±6.5mA
RATED OUTPUT			
Voltage, ±V <sub>CC</sub> -5 VDC, min	±10VDC to ±30VDC	±27VDC to ±70VDC	±65VDC to ±145VDC
Current, min	±60mA	±30mA	±15mA
Current, Short Circuit	±100mA	±50mA	±25mA
Load Capacitance, max	10nF		
OPEN-LOOP GAIN			
No Load, DC	106dB	112dB	118dB
Rated Load, DC, min	86dB	94dB	100dB
FREQUENCY RESPONSE			
Unity Gain Bandwidth, Small Signal	100kHz	5MHz, min	30kHz
Full Power Bandwidth	15V/µs	60kHz	20V/µs
Slew Rate	15V/µs	20V/µs	20V/µs
Settling Time, 0.1%	12µs		
INPUT OFFSET VOLTAGE			
Initial at T <sub>CASE</sub> = +25°C, max	±10mV	±3mV	±3mV
Drift vs Temp, max	±30µV/°C	±25µV/°C	±25µV/°C
Drift vs Supply Voltage	100µV/V	20µV/V	20µV/V
Drift vs Time	100µV/mo	50µV/mo	50µV/mo
INPUT BIAS CURRENT			
Initial at T <sub>CASE</sub> = +25°C, max	-50pA	-20pA	-20pA
Drift vs Temp		doubles every 10°C	
Drift vs Supply Voltage	0.5pA/V	0.2pA/V	0.2pA/V
INPUT OFFSET CURRENT			
Initial at T <sub>CASE</sub> = +25°C, max		±20pA	
Drift vs Temp		doubles every 10°C	
Drift vs Supply Voltage	0.5pA/V	0.2pA/V	0.2pA/V
INPUT IMPEDANCE			
Differential		10 <sup>11</sup> Ω	10pF
Common-mode		10 <sup>11</sup> Ω	
INPUT NOISE			
Voltage 0.01Hz to 10Hz, p-p		5µV	
10Hz to 1kHz, rms	1µV	1.7µV	1.7µV
Current 0.01Hz to 10Hz, p-p	1pA	0.3pA	0.3pA
INPUT VOLTAGE RANGE			
Max Safe Differential Voltage <sup>(1)</sup>		+V <sub>CC</sub> to -V <sub>CC</sub>	
Max Safe Common-mode Voltage		+V <sub>CC</sub> to -V <sub>CC</sub>	
Common-mode Voltage, Linear Operation	+ V <sub>CC</sub> -8 V	± V <sub>CC</sub> -10 V	± V <sub>CC</sub> -10 V
Common-mode Rejection	86dB	110dB	110dB
TEMPERATURE Case			
Specification		0°C to 70°C	
Operating		-55°C to +125°C	
Storage		-55°C to +150°C	


## *Analiza in timp(Time Domain(Transient)):*

Pentru analiza in timp am folosit o sursa VSIN pentru a genera un semnal sinusoidal cu amplitudinea de 25mV.

### Setari simulare:

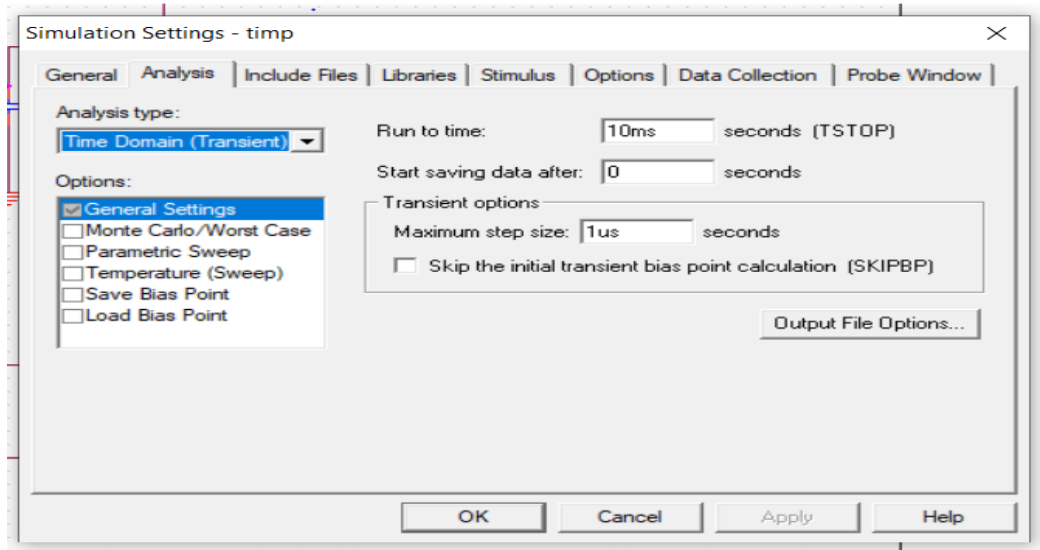


### Forma semnal:

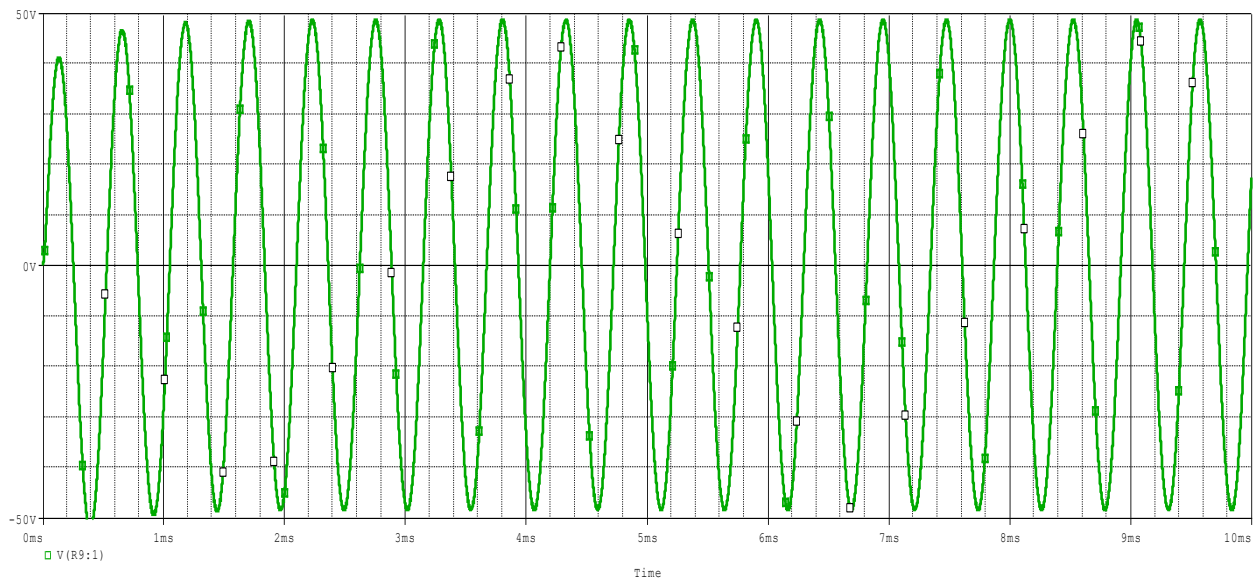

# Analiza Fourier:


Aceasta analiza ne permite sa vedem cat este de distorsionat semnalul sinusoidal

## Determinarea frecventei centrale:

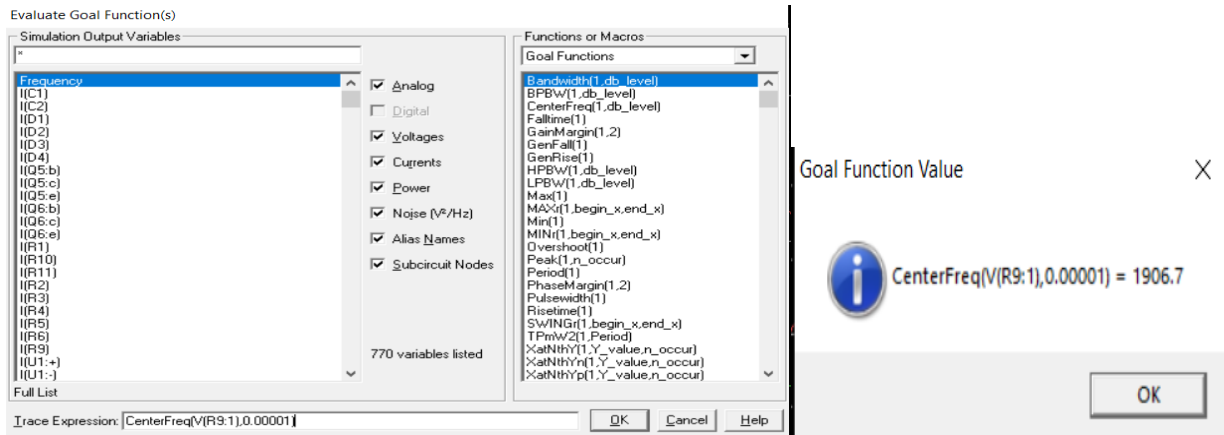

## Setari simulare:

## Output file:

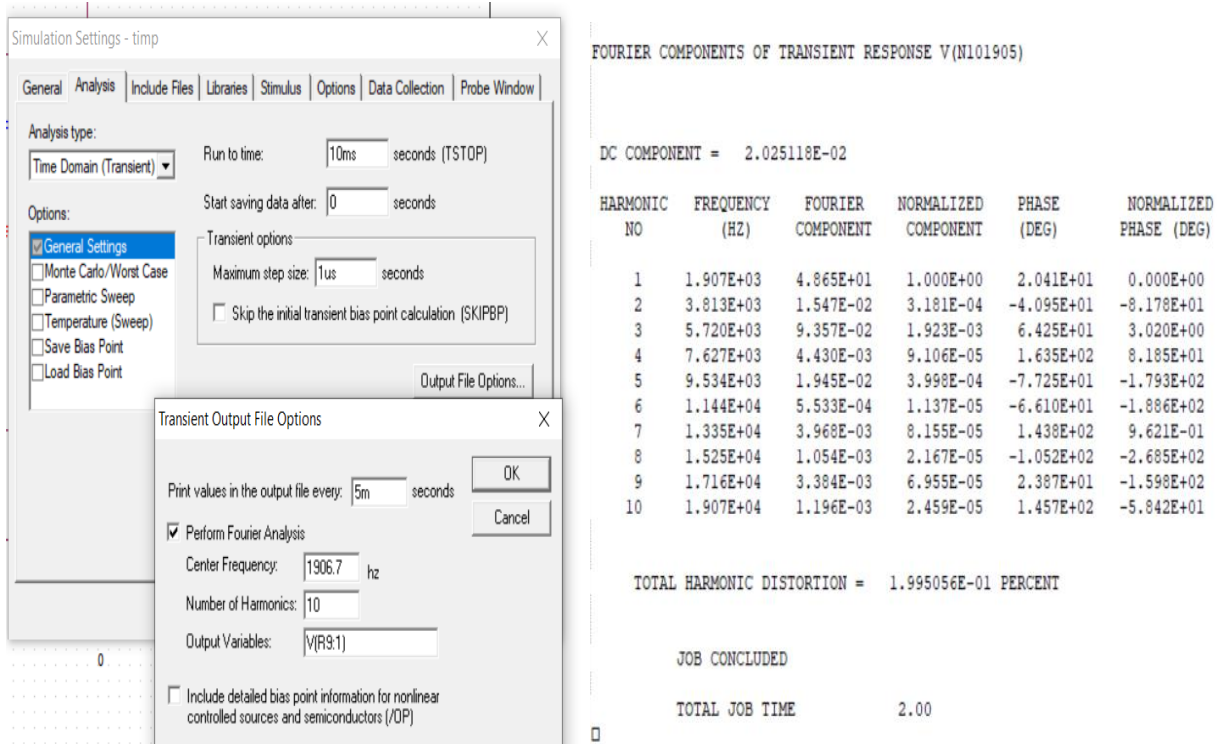





## Analiza in frecventa(AC sweep):

Pentru aceasta simulare trebuie sa schimbam sursa VSIN cu o sursa VAC

### Setari simulare:

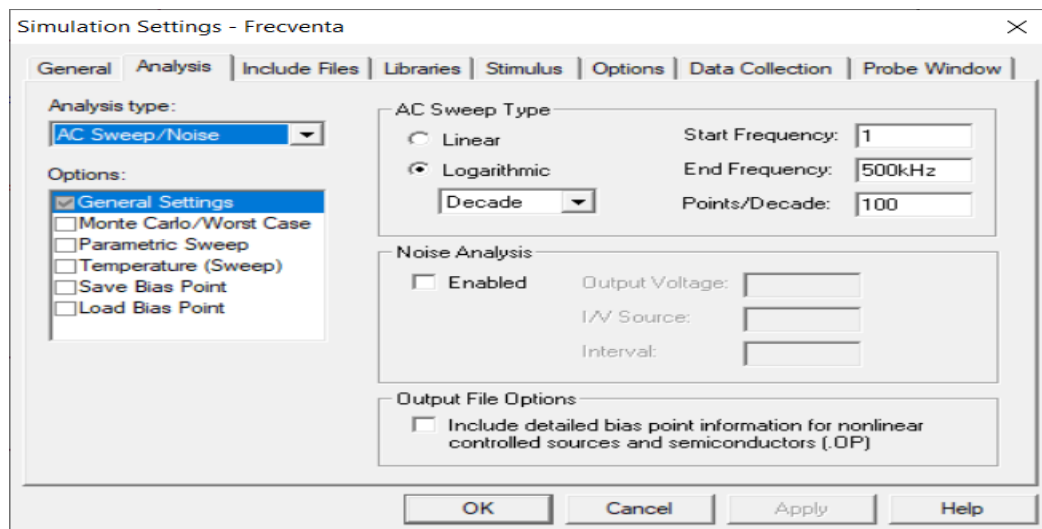
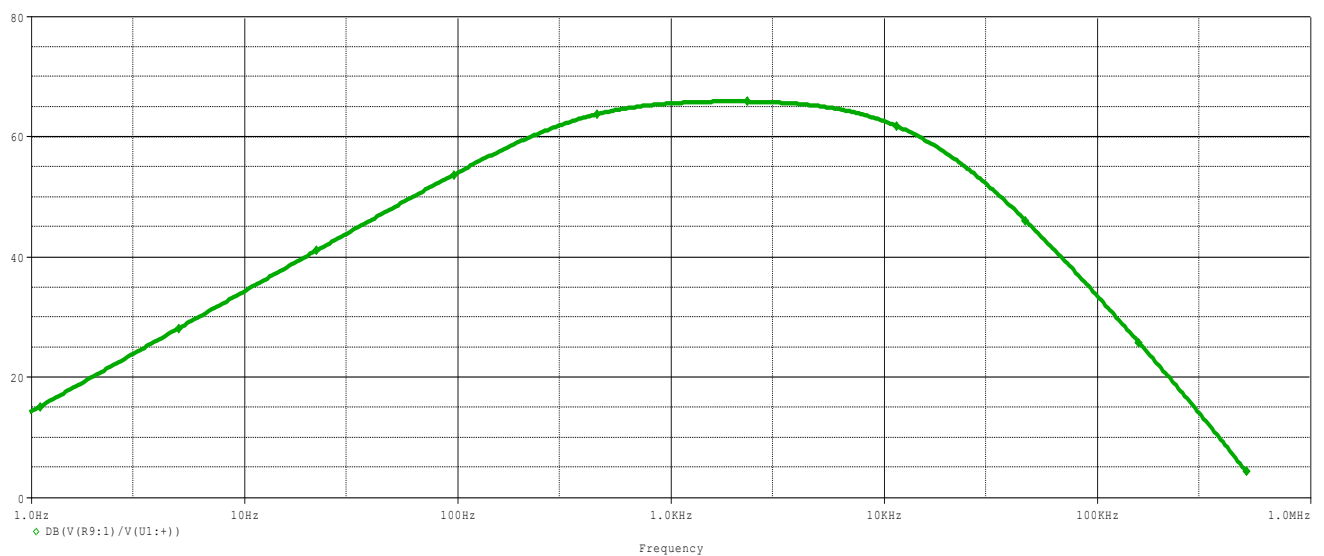
### Caracteristica de frecventa a filtrului in urma simularii AC Sweep:



Plasand cursorul la -3dB obtinem:


Probe Cursor	
A1 =	367.622, 62.850
A2 =	1.0000, 14.271
dif=	366.622, 48.579

Plasand cursorul +3db obtinem:


Probe Cursor	
A1 =	9.4337K, 62.861
A2 =	1.0000, 14.271
dif=	9.4327K, 48.591

# Analiza Monte Carlo:

Setari simulare:

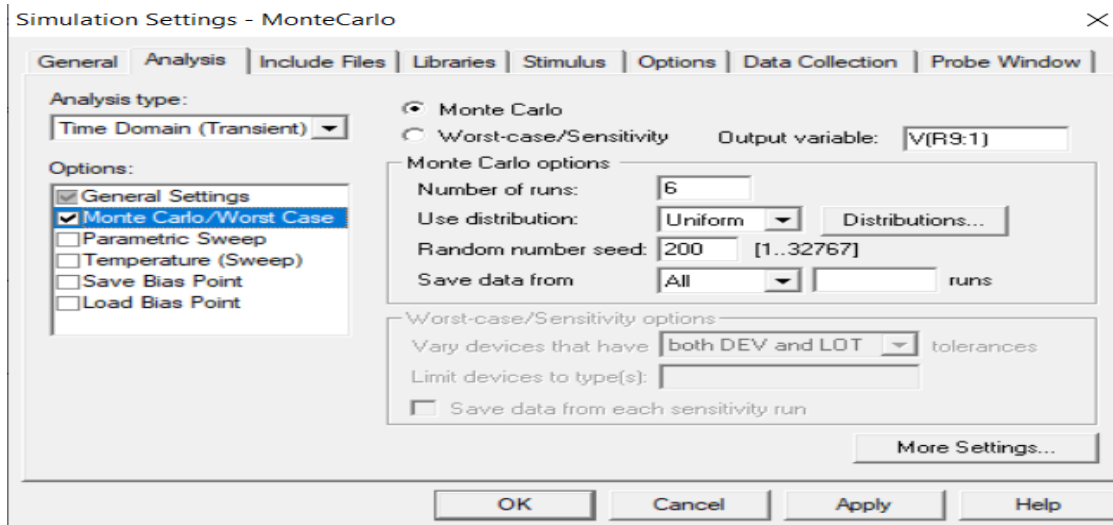

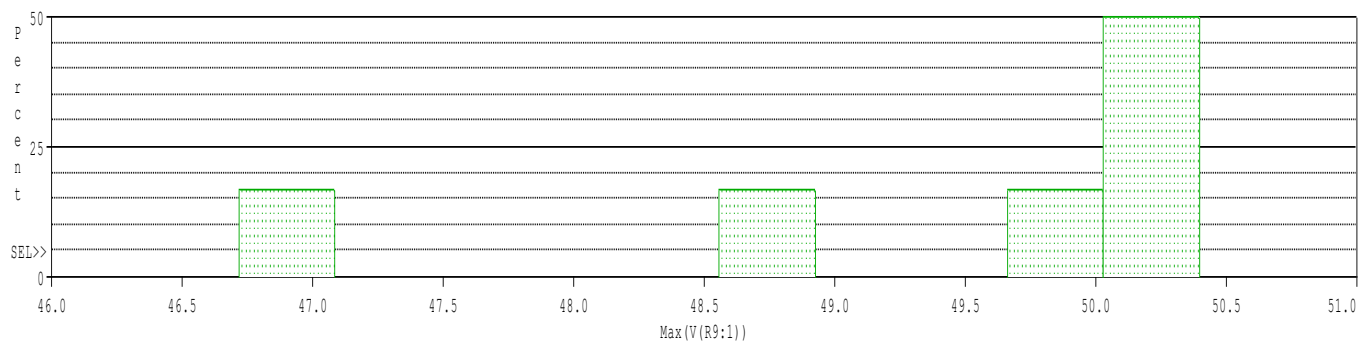Variatia semnalului de iesire in functie de tolerantele rezistentelor:



n samples = 6	mean = 49.3902	minimum = 46.7168	median = 50.0448	maximum = 50.3979
n divisions = 10	sigma = 1.45532	10th %ile = 46.7168	90th %ile = 50.3979	

